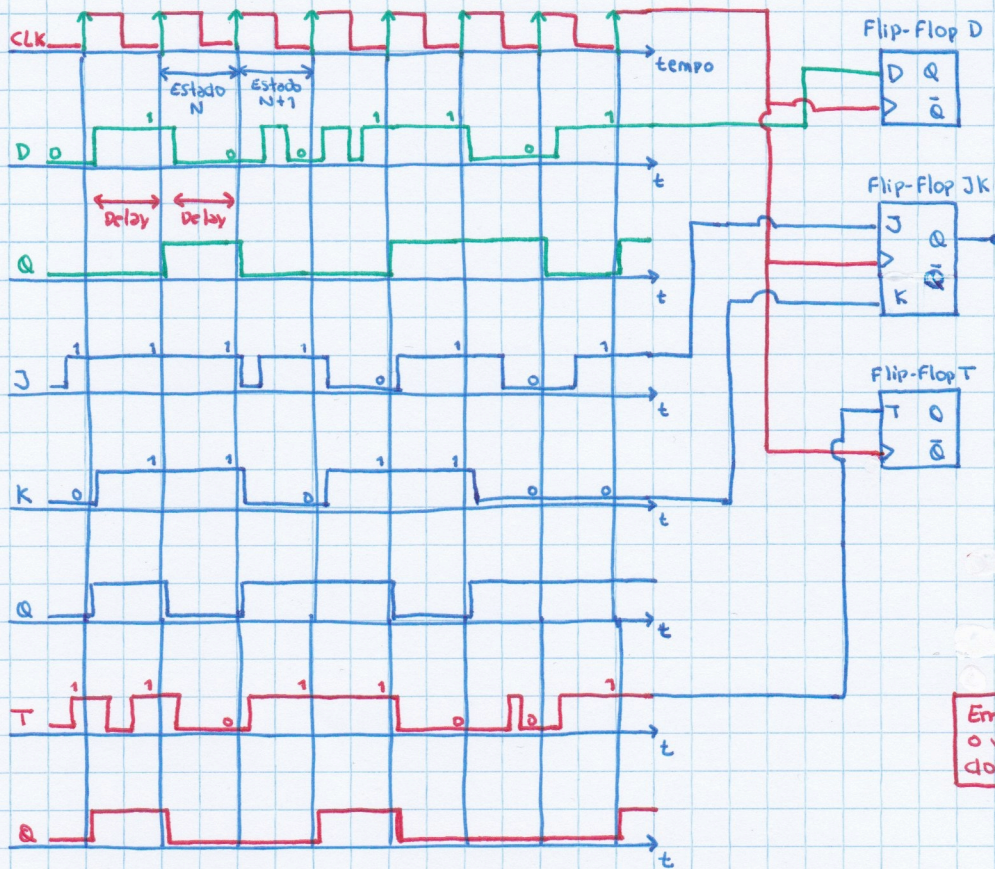


05/11/2018 - T

→ Flip-Flop D / Flip-Flop JK / Flip-Flop T

↳ Delay / ↳ Jump and Kill / ↳ Toggle



→ Flip-Flop JK

Tabela funcional do FF JK


J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

D → Q ganha o valor de D

JK → Q ganha o valor da tabela funcional de JK

T → Q troca o valor quando T é 1.

→ obter Flip-Flop D a partir de JK

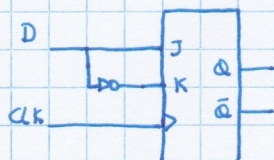

→ obter Flip-Flop T a partir de JK

