

# Sistemas Digitais


26/09/2018 - T

## Mapa de Karnaugh


$$F(A,B,C) = (A+B+C) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+B+C) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

0 0 0   0 1 1   1 0 0   1 0 1   1 1 1

A	B	C	F	
0	0	0	0	1
0	0	1	1	2
0	1	0	1	3
0	1	1	0	4
1	0	0	0	5
1	0	1	0	6
1	1	0	1	7
1	1	1	0	8

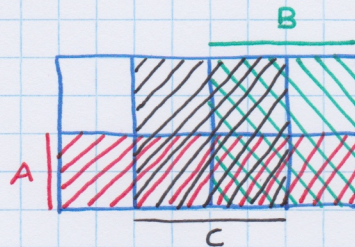


Mapa de 3 variáveis

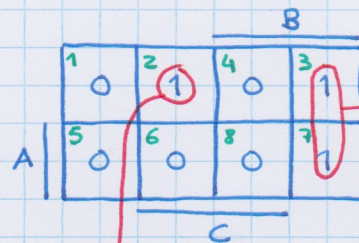


Está totalmente fora de C e totalmente dentro de B. Como está metade dentro e metade fora de A, não se coloca esta variável.

$$F(A,B,C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + B \cdot \bar{C}$$


Mapa de 2 variáveis:

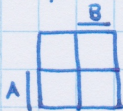

Mapa de 3 variáveis:

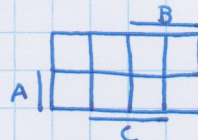

Mapa de 4 variáveis:

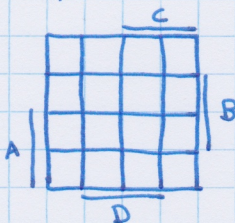

Mapa de 5 variáveis:

